

ZAD002 Funkcje logiczne.

Treść:

Mając do dyspozycji dwa przyciski bistabilne S1 i S2 wykonaj ćwiczenie spełniające 6 podstawowych funkcji logicznych:

1. AND dla lampki H1,
2. NAND dla lampki H2,
3. OR dla lampki H3,
4. NOR dla lampki H4,
5. EXOR dla lampki H5,
6. EXNOR dla lampki H6,

Po wykonaniu tego zadania w języku LAD przekształć wynik na język IL.