


Temat: Projekt sterowania lampką za pomocą przycisku monostabilnego z pośrednictwem PLC. (ZAD001)

Autor: CK68


1. Treść:

Przycisk S1 monostabilny NO po wciśnięciu zapala lampkę H1. Kolejne zwarcie styku S1 gasi lampkę.

2. Schemat elektryczny.

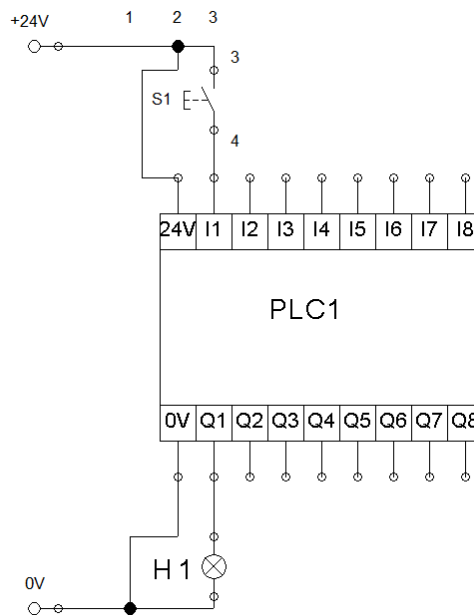

3. Algorytm:

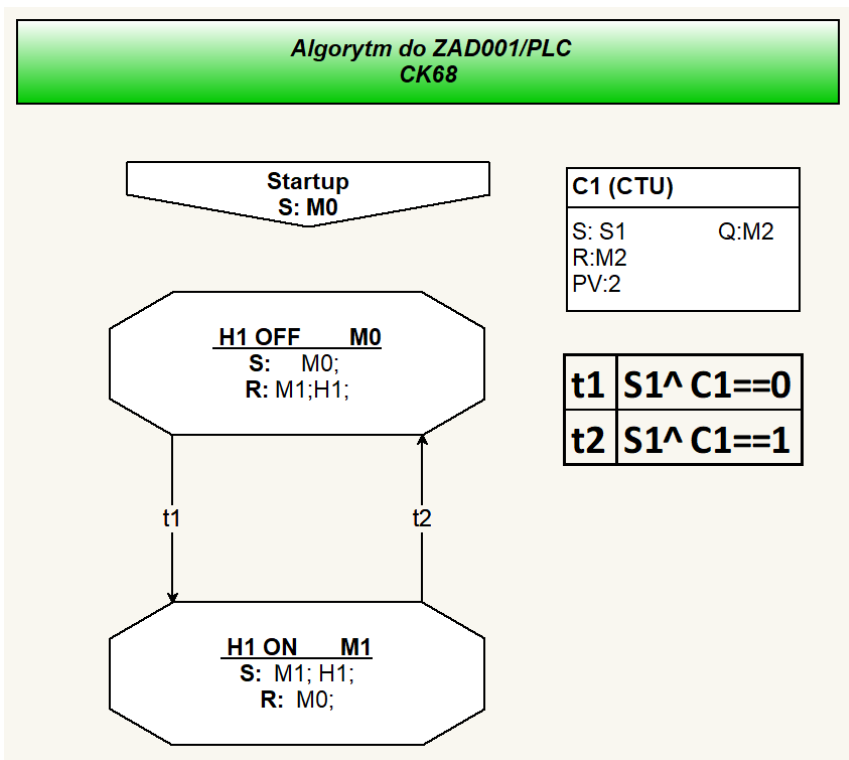


4. Program:

A. Tablica tagów:

Name	Tag table	Data type	Address
s1	Default tag table	Bool	%I0.0
h1	Default tag table	Bool	%Q0.0
M0	Default tag table	Bool	%M0.0
M1	Default tag table	Bool	%M0.1
m2	Default tag table	Bool	%M0.2

B. StartUp

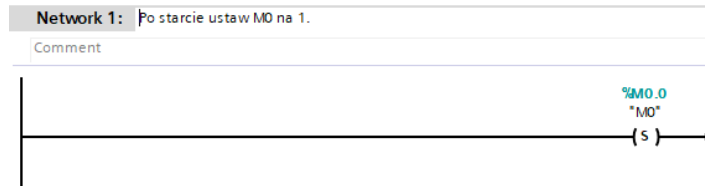

C. Main

